 


Ψηφιακά Συστήματα ΗΥ σε Χαμηλά Επίπεδα Λογικής II



ΚΑΡΑΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

AEM 9743

email: karamitopp@ece.auth.gr

Περιεχόμενα

1 Up and Down Counter	3
1.1 Περιγραφή εισόδων/εξόδων	3
1.2 Περιγραφή της λειτουργίας του κυκλώματος	3
1.3 System Verilog Code	4
1.4 Testbench.....	4
1.5 SVA	8
2 Απλή Σύγχρονη FIFO (First-in First-Out) Μνήμη	12
2.1 Περιγραφή εισόδων/εξόδων	12
2.2 Περιγραφή της λειτουργίας του κυκλώματος	13
2.3 System Verilog Code	14
2.4 Testbench.....	15
2.5 SVA	21
3 Βιβλιογραφία-Πηγές	27

1 Up and Down Counter

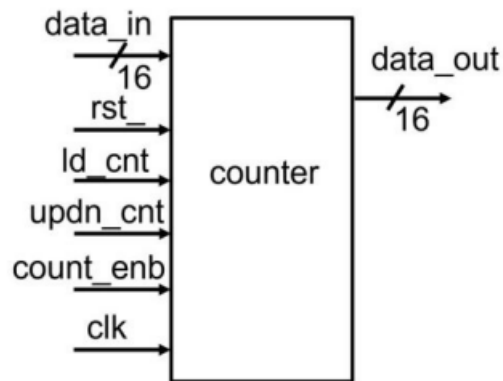


Figure 1 Top level diagram of the 16 bit Up/Down Counter

1.1 Περιγραφή εισόδων/εξόδων

Ο 16 bit Up/Down Counter έχει τις εξής εισόδους:

- ❖ Δεδομένα εισόδου 16bit (data_in)
- ❖ Ένα σήμα ρολογιού (clk)
- ❖ Ένα σήμα enable (active High count_enb)
- ❖ Ένα σήμα load (active Low ld_cnt)
- ❖ Ένα σήμα που ρυθμίζει αν ο counter μετράει προς πάνω ή προς τα κάτω (updn_cnt)
- ❖ Ένα ασύγχρονο σήμα αρχικοποίησης (active Low rst_)

Ως έξοδο έχει τα δεδομένων εξόδου 16bit (data_out)

1.2 Περιγραφή της λειτουργίας του κυκλώματος

- Ο counter λειτουργεί στην θετική ακμή του ρολογιού, και έχει ένα ασύγχρονο reset (active low). Όταν το ld_cnt είναι στο λογικό 0, τότε φορτώνονται τα δεδομένα εισόδου, στην έξοδο του counter. Η λειτουργία φόρτωσης έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα από την λειτουργία αύξησης/μείωσης τις τιμές του counter (count_enb). Καθώς το count_enb βρίσκεται στο λογικό 1, αν το updn_cnt βρίσκεται στο λογικό 1, τότε ο counter μετράει προς τα πάνω, αλλιώς αν το updn_cnt βρίσκεται στο λογικό 0, τότε ο counter μετράει προς τα κάτω, αν το count_enb βρίσκεται στο λογικό 0, ο μετρητής διατηρεί τα δεδομένα εξόδου σταθερά.

1.3 System Verilog Code

Χρησιμοποιώντας την γλώσσα περιγραφής υλικού System Verilog, ο κώδικας που αντιστοιχεί στην παραπάνω περιγραφή του Up/Down counter φαίνεται στην εικ. 2. Οι είσοδοι/έξοδοι του κυκλώματος είναι logic.

```
module UpDownCounter(input logic clk, rst_, ld_cnt, updn_cnt, count_enb, input logic [15:0] data_in, output logic [15:0] data_out);
always_ff @(posedge clk, negedge rst_)
begin
    if(!rst_)
        data_out <= 16'b0;
    else if(!ld_cnt)
        data_out <= data_in;
    else if(count_enb)
        begin
            if(updn_cnt)
                data_out <= data_out + 1'b1;
            else
                data_out <= data_out - 1'b1;
            end
        else
            data_out <= data_out;
    end
endmodule
```

Figure 2: System Verilog Code Up/Down Counter

1.4 Testbench

Για την επαλήθευση της σωστής λειτουργίας του κυκλώματος δημιουργήθηκε το αρχείο δοκιμής, το οποίο φαίνεται στην εικ. 3.

```
module test_UpDownCounter;

    bit rst_ = 1;
    bit ld_cnt = 1;
    bit clk, updn_cnt, count_enb;
    bit [15:0] data_in;
    wire [15:0] data_out;

    UpDownCounter dut(.rst_(rst_), .clk(clk), .ld_cnt(ld_cnt), .updn_cnt(updn_cnt), .count_enb(count_enb), .data_in(data_in), .data_out(data_out));
    bind dut SVA_UpDownCounter pout (.clk(clk), .rst_(rst_), .ld_cnt(ld_cnt), .count_enb(count_enb), .updn_cnt(updn_cnt), .data_out(data_out));

    always #1 clk = ~clk;

    always @(posedge clk)
        $display($stime, "clk=%b rst_=%b ld_cnt=%b updn_cnt=%b count_enb=%b data_out=%d", clk, rst_, ld_cnt, updn_cnt, count_enb, data_out);

    initial
    begin
        updn_cnt = 0;
        count_enb = 0;
        data_in = 16'b11111111;
        rst_ = 0;
        #2 rst_ = 1;
        count_enb = 1;
        updn_cnt = 1;
        #20 count_enb = 0;
        #4 ld_cnt = 0;
        #2 ld_cnt = 1;
        #12 rst_ = 0;
        #2 rst_ = 1;
        #8 count_enb = 1;
        #12 updn_cnt = 0;
        #22 ld_cnt = 0;
        #2 ld_cnt = 1;
        #4 count_enb = 0;
        #4 rst_ = 0;
        #2 $finish;
    end
endmodule
```

Figure 3: Testbench

 


Figure 4

Εικ. 4: Αρχικά το reset πέφτει στο λογικό 0, ώστε να αρχικοποιηθεί η έξοδος του counter στο 0. Έπειτα στα 2ns το rst_, updn_cnt, count_enb οδηγούνται στο λογικό 1 (αφού το updn_cnt είναι στο λογικό 1 ο counter θα μετράει προς τα πάνω). Στην επόμενη θετική ακμή του ρολογίου (3ns) η έξοδος του counter πηγαίνει στο 1 (0001 δεκαεξαδικό). Στην μεθεπόμενη θετική ακμή του ρολογίου (5ns) η έξοδος του counter γίνεται 2 (0002 δεκαεξαδικό) κ.ο.κ.

 


Figure 5

Εικ. 5: Καθώς το rst_, updn_cnt, count_enb βρίσκονται στο λογικό 1, ο counter συνεχίζει να μετρά προς τα πάνω. Την στιγμή 22ns το count_enb πηγαίνει στο λογικό 0, οπότε ο μετρητής σταματά να μετράει προς τα άνω/κάτω και τα δεδομένα εξόδου παραμένουν σταθερά (000a) όσο το count_enb είναι 0. Την στιγμή 26ns το ld_cnt γίνεται 0, και στην επόμενη θετική ακμή του ρολογίου (27ns) φορτώνονται στην έξοδο τα δεδομένα εισόδου (data_in -> 007f δεκαεξαδικό). Μέχρι και την χρονική στιγμή 40ns (και Εικ. 6) δεν θα αυξηθεί η τιμή της εξόδου του μετρητή (παραμένει 007f) γιατί το count_enb είναι 0.

 


Figure 6

 


Figure 7

Εικ. 6 και Εικ. 7: Την χρονική στιγμή 40ns το `rst_` πηγαίνει στο λογικό 0, οπότε η έξοδος του κυκλώματος ξανα-μηδενίζεται. Το `count_enb` συνεχίζει να είναι 0 και `ld_cnt=1`, `rst_=1` μέχρι την στιγμή 50ns, οπότε η έξοδος του κυκλώματος μέχρι τότε παραμένει σταθερή (0000). Την 50ns γίνεται το `count_enb` 1, οπότε στην επόμενη θετική ακμή του ρολογιού (51ns), η τιμή της εξόδου του μετρητή γίνεται 1 κ.ο.κ.

 


Figure 8

Εικ. 8: Από την χρονική στιγμή 62ns το `updn_cnt` γίνεται 0, το `count_enb` είναι ήδη 1, οπότε ο μετρητής θα αρχίσει να μετράει προς τα κάτω. Στην επόμενη θετική του ρολογιού (63ns) η έξοδος του μετρητή μειώνεται στο

5 από το 6 που ήταν προηγουμένως. Την μεθεπόμενη θετική ακμή του ρολογιού (65ns) η έξοδος του μετρητή γίνεται 4 κ.ο.κ. Την στιγμή 73ns ο μετρητής έχει φτάσει στην ελάχιστη δυνατή τιμή που μπορεί να πάρει (μηδέν). Στην επόμενη θετική ακμή του ρολογιού(75ns) η έξοδος μεταβαίνει από το μηδέν στην μέγιστη τιμή του counter (ffff δεκαεξαδικό).

 


Figure 9

Εικ. 9: Η έξοδος του μετρητή συνεχίζει να μειώνεται σε κάθε θετική ακμή του ρολογιού αφού το updn_cnt είναι 0 και τα ld_cnt, count_enb είναι 1. Επομένως την στιγμή 77ns η έξοδος του μετρητή θα γίνει fffe, την στιγμή 79ns η έξοδος του μετρητή θα γίνει fffd, την στιγμή 81ns η έξοδος του μετρητή θα γίνει fffc, την στιγμή 83ns η έξοδος του μετρητή θα γίνει fffb. Έπειτα την στιγμή 84ns το ld_cnt γίνεται 0, οπότε την επόμενη θετική ακμή του ρολογιού (85ns) η είσοδος (000f) φορτώνεται στην έξοδο.

 


Figure 10

Εικ. 10: Η έξοδος του μετρητή συνεχίζει να μειώνεται σε κάθε θετική ακμή του ρολογιού αφού το updn_cnt είναι 0 και τα ld_cnt, count_enb είναι 1. Επομένως την στιγμή 87ns η έξοδος του μετρητή θα γίνει 007e, την στιγμή 89ns η έξοδος του μετρητή θα γίνει 007d. Την στιγμή 90ns το count_enb γίνεται 0, οπότε η έξοδος (007d) δεν θα αλλάξει όσο count_enb = 0, ld_cnt=1 και rst_=1. Ενώ την στιγμή 94ns το rst_ γίνεται 0, και μηδενίζεται ο counter.

1.5 SVA

Χρησιμοποιώντας SVA, οι properties παράγουν τα κατάλληλα μηνύματα (PASS/FAIL) στο κατάλληλο παράθυρο του προσομοιωτή, προκειμένου να γίνεται γνωστό αν ικανοποιούνται ή όχι οι εξής έλεγχοι:

- ❖ Όταν το reset είναι asserted, τότε η έξοδος του counter πρέπει να είναι 0.
- ❖ Αν το ld_cnt είναι deasserted (δηλ. είναι 1) και το count_enb είναι 0, τότε η έξοδος δεν πρέπει να έχει αλλάξει. Αυτήν η ιδιότητα πρέπει να απενεργοποιείται όταν το rst_ είναι στο 0.
- ❖ Αν το ld_cnt είναι deasserted (δηλ. είναι 1) και το count_enb είναι 1, τότε αν το updn_cnt είναι 1, η έξοδος πρέπει να έχει αυξηθεί, αλλιώς αν το updn_cnt είναι 0, η έξοδος του counter πρέπει να έχει μειωθεί. Αυτήν η ιδιότητα πρέπει να απενεργοποιείται όταν το rst_ είναι στο 0.

Στην Εικ. 11 φαίνεται ο κώδικας ο οποίος αναπτύχθηκε για αυτόν τον σκοπό.

```
module SVA_UpDownCounter(input clk, rst_, ld_cnt, count_enb, updn_cnt, input [15:0] data_out);
property rst1;
    @(negedge rst_) 1'b1 ==> @(posedge clk) (data_out == 0);
endproperty

property p1;
    @(posedge clk) disable iff(!rst_) (ld_cnt == !count_enb) ==> $stable(data_out);
endproperty
property p2;
    @(posedge clk) disable iff(!rst_) (ld_cnt == count_enb) ==> if(updn_cnt) #1 (data_out == $past(data_out, 1) + 1'b1) else #1 (data_out == $past(data_out, 1) - 1'b1);
endproperty

reset1: assert property (rst1) else $display($time, "rst1 FAIL");
reset: cover property (rst1) $display($time, "rst1 PASS");

propert1: assert property (p1) else $display($time, "p1 FAIL");
propert1: cover property (p1) $display($time, "p1 PASS");

propert2: assert property (p2) else $display($time, "p2 FAIL");
propert2: cover property (p2) $display($time, "p2 PASS");
endmodule
```

Figure 11

reset → έλεγχος No 1 εκφωνήσης

property1 → έλεγχος No 2 εκφωνήσης

property2 → έλεγχος No 3 εκφωνήσης

Στις Εικ. 12, 13 και 14 φαίνονται τα αποτελέσματα που τυπώνονται στην κονσόλα του προσομοιωτή. Όλοι οι πρόσθετοι έλεγχοι είναι PASS, επαληθεύεται έτσι η σωστή συμπεριφορά του counter. Πιο συγκεκριμένα:


```

1  clk=1 rst_=0 ld_cnt=1 updn_cnt=0 count_enb=0 data_out= 0
   1      test_UpDownCounter.dut.pdut.reset PASS
3  clk=1 rst_=1 ld_cnt=1 updn_cnt=1 count_enb=1 data_out= 0
5  clk=1 rst_=1 ld_cnt=1 updn_cnt=1 count_enb=1 data_out= 1
   5      test_UpDownCounter.dut.pdut.property2 PASS
7  clk=1 rst_=1 ld_cnt=1 updn_cnt=1 count_enb=1 data_out= 2
   7      test_UpDownCounter.dut.pdut.property2 PASS
9  clk=1 rst_=1 ld_cnt=1 updn_cnt=1 count_enb=1 data_out= 3
   9      test_UpDownCounter.dut.pdut.property2 PASS
11 clk=1 rst_=1 ld_cnt=1 updn_cnt=1 count_enb=1 data_out= 4
   11     test_UpDownCounter.dut.pdut.property2 PASS
13 clk=1 rst_=1 ld_cnt=1 updn_cnt=1 count_enb=1 data_out= 5
   13     test_UpDownCounter.dut.pdut.property2 PASS
15 clk=1 rst_=1 ld_cnt=1 updn_cnt=1 count_enb=1 data_out= 6
   15     test_UpDownCounter.dut.pdut.property2 PASS
17 clk=1 rst_=1 ld_cnt=1 updn_cnt=1 count_enb=1 data_out= 7
   17     test_UpDownCounter.dut.pdut.property2 PASS
19 clk=1 rst_=1 ld_cnt=1 updn_cnt=1 count_enb=1 data_out= 8
   19     test_UpDownCounter.dut.pdut.property2 PASS
21 clk=1 rst_=1 ld_cnt=1 updn_cnt=1 count_enb=1 data_out= 9
   21     test_UpDownCounter.dut.pdut.property2 PASS
23 clk=1 rst_=1 ld_cnt=1 updn_cnt=1 count_enb=0 data_out= 10
   23     test_UpDownCounter.dut.pdut.property2 PASS
25 clk=1 rst_=1 ld_cnt=1 updn_cnt=1 count_enb=0 data_out= 10
   25     test_UpDownCounter.dut.pdut.property1 PASS
27 clk=1 rst_=1 ld_cnt=0 updn_cnt=1 count_enb=0 data_out= 10
   27     test_UpDownCounter.dut.pdut.property1 PASS
29 clk=1 rst_=1 ld_cnt=1 updn_cnt=1 count_enb=0 data_out= 127
31 clk=1 rst_=1 ld_cnt=1 updn_cnt=1 count_enb=0 data_out= 127
   31     test_UpDownCounter.dut.pdut.property1 PASS
33 clk=1 rst_=1 ld_cnt=1 updn_cnt=1 count_enb=0 data_out= 127
   33     test_UpDownCounter.dut.pdut.property1 PASS

```

Figure 12

Την στιγμή 1ns, το rst_ έχει πέσει στο 0, data_out = 0 => PASS ο έλεγχος No1 της εκφώνησης (το property που σχετίζεται με το reset -> No1).

Έπειτα την στιγμή 3ns τα rst_, ld_cnt, updn_cnt, count_enb είναι 1, και η έξοδος γίνεται από 0 που ήταν, 1 => την στιγμή 5ns PASS ο έλεγχος No3 (της εκφώνησης).

Ομοίως συνεχίζεται η ίδια διαδικασία μέχρι και την στιγμή 23ns

Τις χρονικές στιγμές 23ns και 25ns το count_enb είναι 0, η έξοδος παραμένει σταθερή => τις χρονικές στιγμές 25ns και 27ns αντίστοιχα PASS ο έλεγχος No2 (της εκφώνησης).

Την χρονική στιγμή 27ns το ld_cnt είναι 0, οπότε φορτώνεται στην έξοδο το data_in που είναι το 127 (θα τυπωθεί όμως στην κονσόλα στον επόμενο κύκλο).

Τις χρονικές στιγμές 29ns, 31ns, 33ns, 35ns, και 37ns το ld_cnt έχει γίνει 1 αλλά το count_enb είναι 0, η έξοδος παραμένει σταθερή => τις χρονικές στιγμές 31ns, 33ns, 35ns, 37ns και 39ns αντίστοιχα PASS ο έλεγχος No2.

	33	test_UpDownCounter.dut.pdut.property1	PASS	
35	clk=1 rst_=1 ld_cnt=1 updn_cnt=1 count_enb=0 data_out=	127		
	35	test_UpDownCounter.dut.pdut.property1	PASS	
37	clk=1 rst_=1 ld_cnt=1 updn_cnt=1 count_enb=0 data_out=	127		
	37	test_UpDownCounter.dut.pdut.property1	PASS	
39	clk=1 rst_=1 ld_cnt=1 updn_cnt=1 count_enb=0 data_out=	127		
	39	test_UpDownCounter.dut.pdut.property1	PASS	
41	clk=1 rst_=0 ld_cnt=1 updn_cnt=1 count_enb=0 data_out=	0		
	41	test_UpDownCounter.dut.pdut.reset	PASS	
43	clk=1 rst_=1 ld_cnt=1 updn_cnt=1 count_enb=0 data_out=	0		
45	clk=1 rst_=1 ld_cnt=1 updn_cnt=1 count_enb=0 data_out=	0		
	45	test_UpDownCounter.dut.pdut.property1	PASS	
47	clk=1 rst_=1 ld_cnt=1 updn_cnt=1 count_enb=0 data_out=	0		
	47	test_UpDownCounter.dut.pdut.property1	PASS	
49	clk=1 rst_=1 ld_cnt=1 updn_cnt=1 count_enb=0 data_out=	0		
	49	test_UpDownCounter.dut.pdut.property1	PASS	
51	clk=1 rst_=1 ld_cnt=1 updn_cnt=1 count_enb=1 data_out=	0		
	51	test_UpDownCounter.dut.pdut.property1	PASS	
53	clk=1 rst_=1 ld_cnt=1 updn_cnt=1 count_enb=1 data_out=	1		
	53	test_UpDownCounter.dut.pdut.property2	PASS	
55	clk=1 rst_=1 ld_cnt=1 updn_cnt=1 count_enb=1 data_out=	2		
	55	test_UpDownCounter.dut.pdut.property2	PASS	
57	clk=1 rst_=1 ld_cnt=1 updn_cnt=1 count_enb=1 data_out=	3		
	57	test_UpDownCounter.dut.pdut.property2	PASS	
59	clk=1 rst_=1 ld_cnt=1 updn_cnt=1 count_enb=1 data_out=	4		
	59	test_UpDownCounter.dut.pdut.property2	PASS	
61	clk=1 rst_=1 ld_cnt=1 updn_cnt=1 count_enb=1 data_out=	5		
	61	test_UpDownCounter.dut.pdut.property2	PASS	
63	clk=1 rst_=1 ld_cnt=1 updn_cnt=0 count_enb=1 data_out=	6		
	63	test_UpDownCounter.dut.pdut.property2	PASS	
65	clk=1 rst_=1 ld_cnt=1 updn_cnt=0 count_enb=1 data_out=	5		
	65	test_UpDownCounter.dut.pdut.property2	PASS	
67	clk=1 rst_=1 ld_cnt=1 updn_cnt=0 count_enb=1 data_out=	4		

Figure 13

Την στιγμή 41ns, το rst_ έχει πέσει στο 0, data_out = 0 => PASS ο έλεγχος No1 στην εκφώνηση (το property που σχετίζεται με το reset).

Έπειτα τις χρονικές στιγμές 43ns, 45ns, 47ns, και 49ns τα rst_, ld_cnt και updn_cnt είναι 1 αλλά το count_enb είναι 0, η έξοδος παραμένει σταθερή => τις χρονικές στιγμές 45ns, 47ns, 49ns και 51ns αντίστοιχα PASS ο έλεγχος No2.

Την χρονική στιγμή 51ns τα rst_, ld_cnt, updn_cnt και count_enb είναι 1, η έξοδος αυξάνει => την χρονική στιγμή 53ns PASS ο έλεγχος No3.

Ομοίως συνεχίζεται η ίδια διαδικασία μέχρι και την στιγμή 63ns.

```

65 clk=1 rst_=1 ld_cnt=1 updn_cnt=0 count_enb=1 data_out= 5
65      test_UpDownCounter.dut.pdut.property2 PASS
67 clk=1 rst_=1 ld_cnt=1 updn_cnt=0 count_enb=1 data_out= 4
67      test_UpDownCounter.dut.pdut.property2 PASS
69 clk=1 rst_=1 ld_cnt=1 updn_cnt=0 count_enb=1 data_out= 3
69      test_UpDownCounter.dut.pdut.property2 PASS
71 clk=1 rst_=1 ld_cnt=1 updn_cnt=0 count_enb=1 data_out= 2
71      test_UpDownCounter.dut.pdut.property2 PASS
73 clk=1 rst_=1 ld_cnt=1 updn_cnt=0 count_enb=1 data_out= 1
73      test_UpDownCounter.dut.pdut.property2 PASS
75 clk=1 rst_=1 ld_cnt=1 updn_cnt=0 count_enb=1 data_out= 0
75      test_UpDownCounter.dut.pdut.property2 PASS
77 clk=1 rst_=1 ld_cnt=1 updn_cnt=0 count_enb=1 data_out=65535
77      test_UpDownCounter.dut.pdut.property2 PASS
79 clk=1 rst_=1 ld_cnt=1 updn_cnt=0 count_enb=1 data_out=65534
79      test_UpDownCounter.dut.pdut.property2 PASS
81 clk=1 rst_=1 ld_cnt=1 updn_cnt=0 count_enb=1 data_out=65533
81      test_UpDownCounter.dut.pdut.property2 PASS
83 clk=1 rst_=1 ld_cnt=1 updn_cnt=0 count_enb=1 data_out=65532
83      test_UpDownCounter.dut.pdut.property2 PASS
85 clk=1 rst_=1 ld_cnt=0 updn_cnt=0 count_enb=1 data_out=65531
85      test_UpDownCounter.dut.pdut.property2 PASS
87 clk=1 rst_=1 ld_cnt=1 updn_cnt=0 count_enb=1 data_out= 127
89 clk=1 rst_=1 ld_cnt=1 updn_cnt=0 count_enb=1 data_out= 126
89      test_UpDownCounter.dut.pdut.property2 PASS
91 clk=1 rst_=1 ld_cnt=1 updn_cnt=0 count_enb=0 data_out= 125
91      test_UpDownCounter.dut.pdut.property2 PASS
93 clk=1 rst_=1 ld_cnt=1 updn_cnt=0 count_enb=0 data_out= 125
93      test_UpDownCounter.dut.pdut.property1 PASS
95 clk=1 rst_=0 ld_cnt=1 updn_cnt=0 count_enb=0 data_out= 0
95      test_UpDownCounter.dut.pdut.reset PASS

```

Figure 14

Συνεχίζεται η ίδια διαδικασία μέχρι την στιγμή 85ns. (Την χρονική στιγμή 75ns η έξοδος έχει φτάσει στην ελάχιστη δυνατή τιμή της, την μηδενική, επομένως την στιγμή 77ns η τιμή της εξόδου που «μειώθηκε» είναι η μέγιστη δυνατή δηλ. 65535).

Την χρονική στιγμή 85ns το ld_cnt είναι 0, οπότε φορτώνεται στην έξοδο τα data_in που είναι το 127 (θα τυπωθεί όμως στην κονσόλα στον επόμενο κύκλο).

Τις χρονικές στιγμές 87ns και 89ns, και τα rst_, ld_cnt και count_enb είναι 1 αλλά το updn_cnt είναι 0, η έξοδος μειώνεται => την χρονική στιγμή 89ns και 91ns αντίστοιχα PASS ο έλεγχος No3 (η έξοδος έχει μειωθεί κατά 1).

Την χρονική στιγμή 91ns τα rst_ και ld_cnt είναι 1 αλλά τα updn_cnt και count_enb είναι 0, η έξοδος παραμένει σταθερή (125) => την χρονική στιγμή 93ns PASS ο έλεγχος No2.

Την στιγμή 95ns, το rst_ έχει πέσει στο 0, data_out = 0 => PASS ο έλεγχος No1 στην εκφώνηση (το property που σχετίζεται με το reset No1).

2 Απλή Σύγχρονη FIFO (First-in First-Out) Μνήμη

Οι FIFO είναι ίσως ο πιο κοινός μηχανισμός αξιόπιστης μεταφοράς δεδομένων μεταξύ ασύγχρονων περιοχών ρολογιού.

- Η αρχή λειτουργίας είναι ότι η λέξη που γράφτηκε πρώτη (χρονικά πιο νωρίς), θα διαβαστεί επίσης πρώτη (χρονικά πιο σύντομα)
- Δείκτες (pointers) ελέγχουν τι γράφεται και τι διαβάζεται από τη FIFO
- Το πλάτος της FIFO εξαρτάται από το πλάτος των δεδομένων που μεταφέρονται μεταξύ των περιοχών
- Το βάθος της FIFO εξαρτάται από τη σχέση μεταξύ των ρολογιών των δύο περιοχών και το κόστος (σε επιφάνεια)
- Υπάρχουν **σύγχρονες** αλλά και ασύγχρονες FIFO
- Τύποι FIFO, δύο θυρών (dual port) και δύο ρολογιών (dual clock)

 


Figure 15 Top level diagram of the synchronous FIFO

2.1 Περιγραφή εισόδων/εξόδων

Η Σύγχρονη FIFO έχει τις εξής εισόδους:

- ❖ Τα δεδομένα είσοδου *16 bit (fifo_data_in)
- ❖ Ένα σήμα ρολογιού (clk)
- ❖ Ένα σήμα «αιτήματος» εγγραφής (fifo_write)
- ❖ Ένα σήμα «αιτήματος» ανάγνωσης (fifo_read)
- ❖ Ένα ασύγχρονο σήμα αρχικοποίησης (rst_)

Και τις εξής εξόδους:

- ❖ Τα δεδομένα εξόδου *16 bit (fifo_data_out)
- ❖ Ένα σήμα πλήρους fifo (fifo_full)
- ❖ Ένα σήμα κένυ fifo (fifo_empty)

*Το πλάτος και το βάθος της fifo παραμετροποιείται, στην εφαρμογή μας το πλάτος και το βάθος είναι 16.

2.2 Περιγραφή της λειτουργίας του κυκλώματος

- Η σύγχρονη FIFO λειτουργεί στην θετική ακμή του ρολογίου, και έχει ένα ασύγχρονο reset(active low). Η μνήμη πρακτικά ελέγχεται από έναν δείκτη εγγραφής και έναν δείκτη ανάγνωσης (wr_ptr και rd_ptr αντίστοιχα πλάτους *“size_bits” στην προκειμένη περίπτωση 4 bit).
- Χρησιμοποιήθηκε ένας unpacked πίνακας fifo_memory (μνήμη FIFO), με παραμετροποιημένο το πλάτος και το βάθος.
- Ο δείκτης εγγραφής αυξάνεται κατά 1 κάθε φορά που υπάρχει αίτημα εγγραφής και η FIFO δεν είναι γεμάτη, μηδενίζεται κατά την αρχικοποίηση, σε κάθε άλλη περίπτωση παραμένει σταθερός.
- Ο δείκτης ανάγνωσης αυξάνεται κατά 1 κάθε φορά που υπάρχει αίτημα ανάγνωσης και η FIFO δεν είναι κενή, μηδενίζεται κατά την αρχικοποίηση, σε κάθε άλλη περίπτωση παραμένει σταθερός.
- Η μνήμη περιέχει έναν μετρητή (cnt πλάτους *“size_bits+1” στην προκειμένη περίπτωση 5 bit) που αυξάνεται κατά 1 σε μια εγγραφή, μειώνεται κατά 1 σε μια ανάγνωση, μηδενίζεται κατά την αρχικοποίηση, παραμένει σταθερός σε κάθε άλλη περίπτωση (ταυτόχρονη εγγραφή και ανάγνωση κ.λ.π.). Αυτός ο μετρητής χρησιμοποιείται για να γίνεται το fifo_full 1 όταν η fifo είναι γεμάτη και για να γίνεται το fifo_empty 1 όταν η fifo είναι άδεια, σε κάθε άλλη περίπτωση τα fifo_empty και fifo_full είναι στο λογικό 0.
- Κατά την αρχικοποίηση τα δεδομένα εξόδου “fifo_data_out” μηδενίζονται. Κάθε φορά που υπάρχει αίτημα ανάγνωσης και η FIFO δεν είναι κενή, ανατίθενται τα δεδομένα που βρίσκονται στην θέση μνήμης που ορίζει ο rd_ptr στα δεδομένα εξόδου, αλλιώς τα δεδομένα εξόδου “fifo_data_out” παραμένουν σταθερά. Κάθε φορά που υπάρχει αίτημα εγγραφής και η FIFO δεν είναι γεμάτη, γίνεται

εγγραφή των δεδομένων εισόδου “fifo_data_in” στην θέση μνήμης που ορίζει ο wr_ptr.

*ο αριθμός των bits του μετρητή, καθώς και ο αριθμός των bits wr_ptr και rd_ptr παραμετροποιείται, γιατί εξαρτώνται από το βάθος της FIFO το οποίο είναι παραμετροποιημένο.

2.3 System Verilog Code

Χρησιμοποιώντας την γλώσσα περιγραφής υλικού System Verilog, ο κώδικας που αντιστοιχεί στην παραπάνω περιγραφή τις σύγχρονης FIFO φαίνεται στην εικ. 16. Οι είσοδοι/έξοδοι του κυκλώματος είναι logic.

```
module synchronous_FIFO
#(parameter width = 16, size_bits = 4, depth = 16)
(input logic clk, rst_, fifo_write, fifo_read, input logic [width-1:0] fifo_data_in, output logic [width-1:0] fifo_data_out, output logic fifo_full, fifo_empty);

logic[size_bits-1:0] wr_ptr;
logic[size_bits-1:0] rd_ptr;
logic [size_bits:0] cnt;

logic [width-1:0] fifo_memory[depth-1:0];

always_comb
begin
    if(cnt == 0)
        fifo_empty = 1;
    else
        fifo_empty = 0;

    if(cnt == depth)
        fifo_full = 1;
    else
        fifo_full = 0;
end

always_ff @(posedge clk, negedge rst_)
begin
    if(!rst_)
        cnt <= 0;
    else if((fifo_write && !fifo_full) && (fifo_read && !fifo_empty))
        cnt <= cnt;
    else if(fifo_write && !fifo_full)
        cnt <= cnt + 1;
    else if(fifo_read && !fifo_empty)
        cnt <= cnt - 1;
    else
        cnt <= cnt;
end
```



```

always_ff @(posedge clk, negedge rst_)
begin
    if(!rst_)
        fifo_data_out <= 0;
    else if(fifo_read && !fifo_empty)
        fifo_data_out <= fifo_memory[rd_ptr];
    else
        fifo_data_out <= fifo_data_out;
end

always_ff @(posedge clk, negedge rst_)
begin
    if(fifo_write && !fifo_full)
        fifo_memory[wr_ptr] <= fifo_data_in;
    else
        fifo_memory[wr_ptr] <= fifo_memory[wr_ptr];
end

always_ff @(posedge clk, negedge rst_)
begin
    if(!rst_)
    begin
        wr_ptr <= 0;
        rd_ptr <= 0;
    end
    else
    begin
        if(fifo_write && !fifo_full)
            wr_ptr <= wr_ptr + 1;
        else
            wr_ptr <= wr_ptr;

        if(fifo_read && !fifo_empty)
            rd_ptr <= rd_ptr + 1;
        else
            rd_ptr <= rd_ptr;
    end
end
endmodule

```

Figure 16: System Verilog Code synchronous FIFO

2.4 Testbench

Για την επαλήθευση της σωστής λειτουργίας του κυκλώματος δημιουργήθηκε το αρχείο δοκιμής, το οποίο φαίνεται στην εικ. 17.

```

module test_synchronous_FIFO
#(parameter width = 16, size_bits = 4, depth = 16)();
bit rst_ = 1;
bit clk, fifo_write, fifo_read;

bit [width-1:0] fifo_data_in;
wire [width-1:0] fifo_data_out;
wire fifo_full, fifo_empty;

synchronous_FIFO #(width(width), .depth(depth), .size_bits(size_bits)) dut(.rst_(rst_), .clk(clk), .fifo_write(fifo_write), .fifo_read(fifo_read),
.fifo_data_in(fifo_data_in), .fifo_data_out(fifo_data_out), .fifo_full(fifo_full), .fifo_empty(fifo_empty));
bind dut SVA_synchronous_FIFO #(width(width), .depth(depth), .size_bits(size_bits)) pdut(.clk(clk), .rst_(rst_), .fifo_write(fifo_write),
.fifo_read(fifo_read), .fifo_full(fifo_full), .fifo_empty(fifo_empty), .fifo_data_out(fifo_data_out), .cnt(dut.cnt), .wr_ptr(dut.wr_ptr), .rd_ptr(dut.rd_ptr));

always #1 clk = ~clk;

always @(posedge clk)
$display($stime,,"clk=%b rst_=%b fifo_write=%b fifo_read=%b fifo_data_in=%d fifo_data_out=%d fifo_full=%b fifo_empty=%b cnt=%d wr_ptr=%d rd_ptr=%d",clk, rst_,
fifo_write, fifo_read, fifo_data_in, fifo_data_out, fifo_full, fifo_empty, dut.cnt, dut.wr_ptr, dut.rd_ptr);

```

```

initial
begin
fifowrite = 0;
fiforead = 0;
fifodata_in = 16'b00000011;
rst_ = 0;
#2 rst_ = 1;
fifowrite = 1;
#2 fifodata_in = 16'b00000010;
#2 fifodata_in = 16'b00000011;
#2 fifodata_in = 16'b00000100;
#2 fifodata_in = 16'b00000101;
#2 fifodata_in = 16'b00000110;
#2 fifowrite = 0;
fiforead = 1;
#4 fifowrite = 1;
fiforead = 0;
#2 fifodata_in = 16'b00000100;
#2 fifodata_in = 16'b00000101;
#2 fifodata_in = 16'b00000110;
#2 fifodata_in = 16'b00000111;
#2 fifodata_in = 16'b00001000;
#2 fifodata_in = 16'b00001001;
#2 fifodata_in = 16'b00001010;
#2 fifodata_in = 16'b00001011;
#2 fifowrite = 0;
fiforead = 1;
#28 fifowrite = 1;
fiforead = 0;
#2 fifodata_in = 16'b01000010;
#2 fifodata_in = 16'b01000011;
#2 fifodata_in = 16'b01000100;
#2 fifodata_in = 16'b01000101;
#2 fifodata_in = 16'b01000110;
#2 fifodata_in = 16'b01000111;
#2 fifodata_in = 16'b01001000;
#2 fifodata_in = 16'b01001001;
#2 fifodata_in = 16'b01001010;
#2 fifodata_in = 16'b01001011;
#2 fifodata_in = 16'b01001100;
#2 fifodata_in = 16'b01001101;
#2 fifodata_in = 16'b01001110;

```



```

#2 fifo_data_in = 16'b0110111;
#2 fifo_data_in = 16'b0111000;
#2 fifo_data_in = 16'b0111001;
#2 fifo_data_in = 16'b0111010;
#2 fifo_data_in = 16'b0111011;
#2 fifo_write = 0;
fifo_read = 1;
#36 fifo_write = 1;
fifo_read = 0;
#2 fifo_data_in = 16'b0111010;
#2 fifo_data_in = 16'b0111011;
#2 fifo_data_in = 16'b0110111;
#2 fifo_data_in = 16'b0111000;
#2 fifo_write = 0;
fifo_read = 0;
#2 fifo_data_in = 16'b0111001;
#2 fifo_data_in = 16'b0111010;
fifo_read = 1;
fifo_write = 1;
#2 fifo_data_in = 16'b0111011;
#8 fifo_write = 0;
#14 fifo_read = 0;
fifo_write = 1;
fifo_data_in = 16'b1111011;
#2 fifo_write = 0;
fifo_read = 1;
#2 rst_ = 0;
#2 $finish;
end

endmodule

```

Figure 17: Testbench

 


Figure 18

- Εικ. 18: Αρχικά την στιγμή 0ns το rst_ κατέρχεται στο λογικό 0, τα δεδομένα εξόδου αρχικοποιούνται στο 0, το fifo_empty είναι στο

λογικό 1 (αφού η FIFO είναι κενή), τα `fifo_read` και `fifo_write` είναι στο λογικό 0, και το `fifo_full` είναι στο λογικό 0.

- Την χρονική στιγμή 2ns το `rst_` και το `fifo_write` γίνονται 1, επόμενως κατά την ανερχόμενη ακμή του ρολογίου (3ns) εγγράφονται τα δεδομένα εισόδου (0003 16δικό) στην θέση 0 της FIFO και αφού πλέον υπάρχουν δεδομένα στην FIFO το `fifo_empty` έγινε 0. Ομοίως τις επόμενες ανερχόμενες ακμές του ρολογίου 5ns, 7ns, 9ns, 11ns και 13ns εγγράφονται τα δεδομένα εισόδου 0002, 0003, 0004, 0005, 0006 αντίστοιχα στις αντίστοιχες θέσεις (1, 2, 3, 4, 5) της FIFO, η FIFO δεν είναι κενή ούτε πλήρης για αυτό το `fifo_empty`, και `fifo_full` είναι στο 0.
- Στο χρονικό διάστημα 14ns-18ns το `rst_`, `fifo_read` είναι 1, το `fifo_write` είναι 0, στην ανερχόμενη ακμή του ρολογίου (15ns) διαβάζονται στην έξοδο τα δεδομένα της θέσης 0 της FIFO δηλ το 0003, στην επόμενη θετική ακμή του ρολογίου (17ns), διαβάζονται τα δεδομένα της θέσης 1 της FIFO δηλ. το 0002, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα η FIFO δεν είναι κενή ούτε πλήρης για αυτό το `fifo_empty`, και `fifo_full` είναι στο 0.
- Στο χρονικό διάστημα 18ns-36ns το `rst_`, `fifo_write` είναι 1, το `fifo_read` είναι 0, στις ανερχόμενες ακμές του ρολογίου 19ns, 21ns, 23ns, 25ns, 27ns, 29ns, 31ns, 33ns και 35ns εγγράφονται τα δεδομένα εισόδου 0006, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 000a και 000b αντίστοιχα στις αντίστοιχες θέσεις (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) της FIFO, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα η FIFO δεν είναι κενή ούτε πλήρης για αυτό το `fifo_empty`, και `fifo_full` είναι στο 0.
- Στο χρονικό διάστημα 36ns-64ns το `rst_`, `fifo_read` είναι 1, το `fifo_write` είναι 0, στις ανερχόμενες ακμές του ρολογίου 37ns, 39ns, 41ns, 43ns, 45ns, 47ns, 49ns, 51ns, 53ns, 55ns, 57ns, 59ns και 61ns διαβάζονται στην έξοδο τα δεδομένα των θέσεων 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 αντίστοιχα της FIFO (δηλ το 0003, 0004, 0005, 0006, 0006, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 000a και 000b αντίστοιχα), μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα η FIFO δεν είναι πλήρης για αυτό το `fifo_full` είναι στο 0, αλλά την χρονική στιγμή 61ns η FIFO έχει αδειάσει για αυτό το `fifo_empty` γίνεται 1. Την στιγμή 63ns η FIFO είναι άδεια οπότε δεν μπορεί να γίνει ανάγνωση δεδομένων.

 


Figure 19

- Εικ. 19: Στο χρονικό διάστημα 64ns-106ns το `rst_` , `fifo_write` είναι 1, το `fifo_read` είναι 0, στις ανερχόμενες ακμές του ρολογιού 65ns, 67ns, 69ns, 71ns, 73ns, 75ns, 77ns, 79ns, 81ns, 83ns, 85ns, 87ns, 89ns, 91ns, 93ns και 95ns εγγράφονται τα δεδομένα εισόδου 000b, 0022, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 002a, 003b, 0032, 0033, 0034, 0035 και 0036 αντίστοιχα στις αντίστοιχες θέσεις (15,0,1,2, ... 13, 14) της FIFO. Την χρονική στιγμή 95ns στην FIFO έχουν εγγραφεί 16 δεδομένα οπότε είναι πλήρης, το `fifo_full` γίνεται 1, και δεν μπορούν να εγγραφούν στις επόμενες ανερχόμενες ακμές του ρολογιού (97ns, 99ns, 101ns, 103ns και 105ns) νέα δεδομένα. Την στιγμή 64ns η FIFO είναι κενή, `fifo_empty` -> 1, ενώ την στιγμή 65ns το `fifo_empty` γίνεται 0 γιατί γράφηκε το 000b.
- Στο χρονικό διάστημα 106ns-124ns το `rst_` , `fifo_read` είναι 1, το `fifo_write` είναι 0, στις ανερχόμενες ακμές του ρολογιού 107ns, 109ns, 111ns, 113ns, 115ns, 117ns, 119ns, 121ns και 123ns διαβάζονται στην έξοδο τα δεδομένα των θέσεων (15,0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) αντίστοιχα της FIFO (δηλ το 000b, 0022, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028 και 0029 αντίστοιχα), μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα η FIFO είναι αρχικά πλήρης για αυτό το `fifo_full` είναι στο 1, αλλά την χρονική στιγμή 107ns έχει αδειάσει μια θέση της FIFO για αυτό το `fifo_full` γίνεται 0, ενώ το `fifo_empty` είναι 0 μιας που η fifo δεν είναι κενή.

 


Figure 20

- Εικ. 20: Στο χρονικό διάστημα 124ns-142ns το `rst_` , `fifo_read` είναι 1, το `fifo_write` είναι 0, στις ανερχόμενες ακμές του ρολογιού 125ns, 127ns, 129ns, 131ns, 133ns, 135ns και 137ns διαβάζονται στην έξοδο τα δεδομένα των θέσεων 8,9, 10, 11, 12, 13 και 14 αντίστοιχα της FIFO (δηλ το 002a, 003b, 0032, 0033, 0034, 0035 και 0036 αντίστοιχα), μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα η FIFO δεν είναι ποτέ πλήρης για αυτό το `fifo_full` είναι στο 0. Το `fifo_empty` είναι αρχικά 0 μιας που η fifo δεν είναι κενή, αλλά την χρονική στιγμή 137ns η FIFO έχει αδειάσει για αυτό το

fifo_empty γίνεται 1. Τις χρονικές στιγμές 139ns και 141ns (θετικές ακμές του ρολογιού) δεν γίνεται ανάγνωση των δεδομένων γιατί η FIFO είναι κενή.

- Στο χρονικό διάστημα 142ns-152ns το rst_, fifo_write είναι 1, το fifo_read είναι 0, στις ανερχόμενες ακμές του ρολογιού 143ns, 145ns, 147ns, 149ns και 151ns εγγράφονται τα δεδομένα εισόδου 003b, 003a, 003b, 0037 και 0038 αντίστοιχα στις αντίστοιχες θέσεις (15,0,1,2,3) της FIFO. Την χρονική στιγμή 142ns η FIFO είναι κενή για αυτό το fifo_empty είναι 1, ενώ την χρονική στιγμή 143ns εγγράφεται στην FIFO το 003b, παύει η FIFO να είναι κενή για αυτό το fifo_empty γίνεται 0. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα η FIFO δεν είναι ποτέ πλήρης, για αυτό το fifo_full είναι παραμένει 0.
- Στο χρονικό διάστημα 152ns-156ns το rst_ είναι 1, αλλά το fifo_read και το fifo_write είναι 0, άρα σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν γίνεται ούτε κάποια εγγραφή ούτε κάποια ανάγνωση δεδομένων. Η FIFO σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν είναι ούτε πλήρης ούτε άδεια για αυτό το fifo_full και το fifo_empty είναι 0.
- Στο χρονικό διάστημα 156ns-166ns το rst_, το fifo_read και το fifo_write, είναι 1, άρα σε αυτό το χρονικό διάστημα γίνονται ταυτόχρονα εγγραφή και ανάγνωση δεδομένων. Στις ανερχόμενες ανερχόμενες ακμές του ρολογιού 157ns, 159ns, 161ns, 163ns και 165ns εγγράφονται τα δεδομένα εισόδου 003a, 003b, 003b, 003b και 003b αντίστοιχα στις αντίστοιχες θέσεις 4,5,6,7,8 της FIFO, ενώ παράλληλα τις αντίστοιχες χρονικές στιγμές γίνεται ανάγνωση των δεδομένων των θέσεων 15, 0, 1, 2, 3 αντίστοιχα (003b, 003a, 003b, 0037, 0038). Η FIFO σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν είναι ούτε πλήρης ούτε άδεια για αυτό το fifo_full και το fifo_empty είναι 0.
- Στο χρονικό διάστημα 166ns-180ns το rst_, fifo_read είναι 1, το fifo_write είναι 0, στις ανερχόμενες ακμές του ρολογιού 167ns, 169ns, 171ns, 173ns και 175ns διαβάζονται στην έξοδο τα δεδομένα των θέσεων 4, 5, 6, 7, 8 αντίστοιχα της FIFO (δηλ το 003a, 003b, 003b, 003b και 003b αντίστοιχα), μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα η FIFO δεν είναι ποτέ πλήρης για αυτό το fifo_full είναι στο 0. Το fifo_empty είναι αρχικά 0 μιας που η fifo δεν είναι κενή, αλλά την χρονική στιγμή 175ns η FIFO έχει αδειάσει για αυτό το fifo_empty γίνεται 1. Τις χρονικές στιγμές 177ns και 179ns (θετικές ακμές του ρολογιού) δεν γίνεται ανάγνωση των δεδομένων γιατί η FIFO είναι κενή.

 


Figure 21

- Εικ.21: Στο χρονικό διάστημα 180ns-182ns το `rst_` και το `fifo_write` είναι 1, το `fifo_read` είναι 0, στην ανερχόμενη ακμή του ρολογιού (181ns) εγγράφονται τα δεδομένα εισόδου 007b στην θέση 9 της FIFO. Την χρονική στιγμή 180ns η FIFO είναι κενή για αυτό το `fifo_empty` είναι 1, ενώ την χρονική στιγμή 181ns εγγράφεται στην FIFO το 007b, παύει η FIFO να είναι κενή για αυτό το `fifo_empty` γίνεται 0. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα η FIFO δεν είναι ποτέ πλήρης, για αυτό το `fifo_full` είναι παραμένει 0.
- Στο χρονικό διάστημα 182ns-184ns το `rst_`, `fifo_read` είναι 1, το `fifo_write` είναι 0, στην ανερχόμενη ακμή του ρολογιού (183ns) διαβάζεται στην έξοδο το δεδομένο της θέσης 9 της FIFO (δηλ το 007b), μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα η FIFO δεν είναι ποτέ πλήρης για αυτό το `fifo_full` είναι στο 0. Το `fifo_empty` είναι αρχικά 0 μιας που η fifo δεν είναι κενή, αλλά την χρονική στιγμή 183ns η FIFO έχει αδειάσει για αυτό το `fifo_empty` γίνεται 1.
- Την χρονική στιγμή 184ns το `rst_` γίνεται 0, η έξοδος της FIFO γίνεται 0, και το `fifo_empty` συνεχίζει να είναι 1, αφού η FIFO κατά την αρχικοποίηση αδειάζει.

2.5 SVA

Χρησιμοποιώντας SVA, οι properties παράγουν τα κατάλληλα μηνύματα (PASS/FAIL) στο κατάλληλο παράθυρο του προσομοιωτή, προκειμένου να γίνεται γνωστό αν ικανοποιούνται ή όχι οι εξής έλεγχοι:

- ❖ Όταν το reset είναι ενεργό, τότε οι read και write pointers πρέπει να είναι 0, οι indicators empty και full πρέπει να είναι 1 και 0 αντίστοιχα (καθώς η μνήμη είναι άδεια), και ο μετρητής πρέπει να είναι 0.

- ❖ Το `fifo_empty` ενεργοποιείται (γίνεται 1) κάθε φορά που `cnt = 0`. Αυτήν η ιδιότητα πρέπει να απενεργοποιείται όταν το `rst_` είναι στο 0.
- ❖ Το `fifo_full` ενεργοποιείται (γίνεται 1) κάθε φορά που `cnt >= 16`. Αυτήν η ιδιότητα πρέπει να απενεργοποιείται όταν το `rst_` είναι στο 0.
- ❖ Εάν η FIFO είναι πλήρης και υπάρχει αίτημα εγγραφής (αλλά όχι ανάγνωσης), τότε ο δείκτης εγγραφής δεν πρέπει να αλλάξει.
- ❖ Εάν η FIFO είναι κενή και υπάρχει αίτημα ανάγνωσης (αλλά όχι εγγραφής), τότε ο δείκτης ανάγνωσης δεν πρέπει να αλλάξει.

```

module SVA_synchronous_FIFO
#(parameter width = 16, size_bits = 4, depth = 16)
(input clk, rst_, fifo_write, fifo_read, fifo_full, fifo_empty, input [width-1:0] fifo_data_out, input [size_bits:0] cnt, input [size_bits-1:0] wr_ptr, rd_ptr);
property rst1;
    @(negedge rst_) 1'b1 |> @ (posedge clk) ((fifo_empty == 1) && (fifo_full == 0) && (cnt == 0) && (rd_ptr==0) && (wr_ptr==0));
    //On reset, the read and write pointers are zero, empty and full indicators are ?1? and ?0?, respectively (since the memory is indeed empty), and the cou
endproperty

property p2;
    @(posedge clk) disable iff(!rst_) cnt == 0 |> fifo_empty; // The fifo empty signal is asserted whenever cnt = 0. Disable this property if the reset is
endproperty
property p3;
    @(posedge clk) disable iff(!rst_) cnt >= 16 |> fifo_full; //The fifo full signal is asserted whenever cnt >= 16. Disable this property if the reset is
endproperty
property p4;
    @(posedge clk) /*disable iff(!rst_)*/ (fifo_full && fifo_write && !fifo_read) |> $stable(wr_ptr); //If the FIFO is full and there is write request (bu
endproperty
property p5;
    @(posedge clk) /*disable iff(!rst_)*/ (fifo_empty && !fifo_write && fifo_read) |> $stable(rd_ptr); //If the FIFO is empty and there is read request (b
endproperty

reset: assert property (rst1) else $display($time,,, "\t\t %m FAIL");
reset1: cover property (rst1) $display($time,,, "\t\t %m PASS");
property2: assert property (p2) else $display($time,,, "\t\t %m FAIL");
property2: cover property (p2) $display($time,,, "\t\t %m PASS");
property3: assert property (p3) else $display($time,,, "\t\t %m FAIL");
property3: cover property (p3) $display($time,,, "\t\t %m PASS");
property4: assert property (p4) else $display($time,,, "\t\t %m FAIL");
property4: cover property (p4) $display($time,,, "\t\t %m PASS");
property5: assert property (p5) else $display($time,,, "\t\t %m FAIL");
property5: cover property (p5) $display($time,,, "\t\t %m PASS");
endmodule

```

Figure 22

Στην Εικ. 22 φαίνεται ο κώδικας ο οποίος αναπτύχθηκε για αυτόν τον σκοπό.

reset → έλεγχος No 1 εκφωνήσης

property2 → έλεγχος No 2 εκφωνήσης

property3 → έλεγχος No 3 εκφωνήσης

property4 → έλεγχος No 4 εκφωνήσης

property5 → έλεγχος No 5 εκφωνήσης

Στις Εικ. 23, 24 και 25 φαίνονται τα αποτελέσματα που τυπώνονται στην κονσόλα του προσομοιωτή. Όλοι οι πρόσθετοι έλεγχοι είναι PASS, επαληθεύεται έτσι η σωστή συμπεριφορά της FIFO. Πιο συγκεκριμένα:


```

1 clk=1 rst=0 fifo_write=0 fifo_read=0 fifo_data_in= 3 fifo_data_out= 0 fifo_full=0 fifo_empty=1 cnt= 0 wr_ptr= 0 rd_ptr= 0
  test_synchronous_FIFO.dut.pdut.reset1 PASS
3 clk=1 rst=1 fifo_write=1 fifo_read=0 fifo_data_in= 3 fifo_data_out= 0 fifo_full=0 fifo_empty=1 cnt= 0 wr_ptr= 0 rd_ptr= 0
  test_synchronous_FIFO.dut.pdut.property2 PASS
5 clk=1 rst=1 fifo_write=1 fifo_read=0 fifo_data_in= 2 fifo_data_out= 0 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 1 wr_ptr= 1 rd_ptr= 0
7 clk=1 rst=1 fifo_write=1 fifo_read=0 fifo_data_in= 3 fifo_data_out= 0 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 2 wr_ptr= 2 rd_ptr= 0
9 clk=1 rst=1 fifo_write=1 fifo_read=0 fifo_data_in= 4 fifo_data_out= 0 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 3 wr_ptr= 3 rd_ptr= 0
11 clk=1 rst=1 fifo_write=1 fifo_read=0 fifo_data_in= 5 fifo_data_out= 0 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 4 wr_ptr= 4 rd_ptr= 0
13 clk=1 rst=1 fifo_write=1 fifo_read=0 fifo_data_in= 6 fifo_data_out= 0 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 5 wr_ptr= 5 rd_ptr= 0
15 clk=1 rst=1 fifo_write=0 fifo_read=1 fifo_data_in= 6 fifo_data_out= 0 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 6 wr_ptr= 6 rd_ptr= 0
17 clk=1 rst=1 fifo_write=0 fifo_read=1 fifo_data_in= 6 fifo_data_out= 3 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 5 wr_ptr= 6 rd_ptr= 1
19 clk=1 rst=1 fifo_write=1 fifo_read=0 fifo_data_in= 6 fifo_data_out= 2 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 4 wr_ptr= 6 rd_ptr= 2
21 clk=1 rst=1 fifo_write=1 fifo_read=0 fifo_data_in= 4 fifo_data_out= 2 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 5 wr_ptr= 7 rd_ptr= 2
23 clk=1 rst=1 fifo_write=1 fifo_read=0 fifo_data_in= 5 fifo_data_out= 2 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 6 wr_ptr= 8 rd_ptr= 2
25 clk=1 rst=1 fifo_write=1 fifo_read=0 fifo_data_in= 6 fifo_data_out= 2 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 7 wr_ptr= 9 rd_ptr= 2
27 clk=1 rst=1 fifo_write=1 fifo_read=0 fifo_data_in= 7 fifo_data_out= 2 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 8 wr_ptr=10 rd_ptr= 2
29 clk=1 rst=1 fifo_write=1 fifo_read=0 fifo_data_in= 8 fifo_data_out= 2 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 9 wr_ptr=11 rd_ptr= 2
31 clk=1 rst=1 fifo_write=1 fifo_read=0 fifo_data_in= 9 fifo_data_out= 2 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt=10 wr_ptr=12 rd_ptr= 2
33 clk=1 rst=1 fifo_write=1 fifo_read=0 fifo_data_in= 10 fifo_data_out= 2 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt=11 wr_ptr=13 rd_ptr= 2
35 clk=1 rst=1 fifo_write=1 fifo_read=0 fifo_data_in= 11 fifo_data_out= 2 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt=12 wr_ptr=14 rd_ptr= 2
37 clk=1 rst=1 fifo_write=0 fifo_read=1 fifo_data_in= 11 fifo_data_out= 2 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt=13 wr_ptr=15 rd_ptr= 2
39 clk=1 rst=1 fifo_write=0 fifo_read=1 fifo_data_in= 11 fifo_data_out= 3 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt=12 wr_ptr=15 rd_ptr= 3
41 clk=1 rst=1 fifo_write=0 fifo_read=1 fifo_data_in= 11 fifo_data_out= 4 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt=11 wr_ptr=15 rd_ptr= 4
43 clk=1 rst=1 fifo_write=0 fifo_read=1 fifo_data_in= 11 fifo_data_out= 5 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt=10 wr_ptr=15 rd_ptr= 5
45 clk=1 rst=1 fifo_write=0 fifo_read=1 fifo_data_in= 11 fifo_data_out= 6 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 9 wr_ptr=15 rd_ptr= 6
47 clk=1 rst=1 fifo_write=0 fifo_read=1 fifo_data_in= 11 fifo_data_out= 6 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 9 wr_ptr=15 rd_ptr= 7
49 clk=1 rst=1 fifo_write=0 fifo_read=1 fifo_data_in= 11 fifo_data_out= 4 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 7 wr_ptr=15 rd_ptr= 8
51 clk=1 rst=1 fifo_write=0 fifo_read=1 fifo_data_in= 11 fifo_data_out= 5 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 6 wr_ptr=15 rd_ptr= 9
53 clk=1 rst=1 fifo_write=0 fifo_read=1 fifo_data_in= 11 fifo_data_out= 6 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 5 wr_ptr=15 rd_ptr=10
55 clk=1 rst=1 fifo_write=0 fifo_read=1 fifo_data_in= 11 fifo_data_out= 7 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 4 wr_ptr=15 rd_ptr=11
57 clk=1 rst=1 fifo_write=0 fifo_read=1 fifo_data_in= 11 fifo_data_out= 8 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 3 wr_ptr=15 rd_ptr=12
59 clk=1 rst=1 fifo_write=0 fifo_read=1 fifo_data_in= 11 fifo_data_out= 9 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 2 wr_ptr=15 rd_ptr=13
61 clk=1 rst=1 fifo_write=0 fifo_read=1 fifo_data_in= 11 fifo_data_out= 10 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 1 wr_ptr=15 rd_ptr=14
63 clk=1 rst=1 fifo_write=0 fifo_read=1 fifo_data_in= 11 fifo_data_out= 11 fifo_full=0 fifo_empty=1 cnt= 0 wr_ptr=15 rd_ptr=15
  test_synchronous_FIFO.dut.pdut.property2 PASS
65 clk=1 rst=1 fifo_write=1 fifo_read=0 fifo_data_in= 11 fifo_data_out= 11 fifo_full=0 fifo_empty=1 cnt= 0 wr_ptr=15 rd_ptr=15
  test_synchronous_FIFO.dut.pdut.property2 PASS
65 test_synchronous_FIFO.dut.pdut.property5 PASS
67 clk=1 rst=1 fifo_write=1 fifo_read=0 fifo_data_in= 34 fifo_data_out= 11 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 1 wr_ptr= 0 rd_ptr=15
69 clk=1 rst=1 fifo_write=1 fifo_read=0 fifo_data_in= 35 fifo_data_out= 11 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 2 wr_ptr= 1 rd_ptr=15
71 clk=1 rst=1 fifo_write=1 fifo_read=0 fifo_data_in= 36 fifo_data_out= 11 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 3 wr_ptr= 2 rd_ptr=15
73 clk=1 rst=1 fifo_write=1 fifo_read=0 fifo_data_in= 37 fifo_data_out= 11 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 4 wr_ptr= 3 rd_ptr=15
75 clk=1 rst=1 fifo_write=1 fifo_read=0 fifo_data_in= 38 fifo_data_out= 11 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 5 wr_ptr= 4 rd_ptr=15
77 clk=1 rst=1 fifo_write=1 fifo_read=0 fifo_data_in= 39 fifo_data_out= 11 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 6 wr_ptr= 5 rd_ptr=15
79 clk=1 rst=1 fifo_write=1 fifo_read=0 fifo_data_in= 40 fifo_data_out= 11 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 7 wr_ptr= 6 rd_ptr=15
81 clk=1 rst=1 fifo_write=1 fifo_read=0 fifo_data_in= 41 fifo_data_out= 11 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 8 wr_ptr= 7 rd_ptr=15
83 clk=1 rst=1 fifo_write=1 fifo_read=0 fifo_data_in= 42 fifo_data_out= 11 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 9 wr_ptr= 8 rd_ptr=15

```

Figure 23

Την στιγμή 1ns, το rst_ ήδη έχει πέσει στο 0, γίνεται fifo_data_out 0 => PASS ο έλεγχος No1 της εκφώνησης (το property που σχετίζεται με το reset -> No1).

Έπειτα την στιγμή 3ns το rst_ και το fifo_write είναι 1, το fifo_read είναι 0, τα δεδομένα εξόδου, ο cnt, ο rd_ptr και ο wr_ptr είναι 0, το fifo_empty είναι 1 => PASS ο έλεγχος No2.

Στο χρονικό διάστημα 4-61ns το rst_ είναι ανενεργό (δηλ. είναι 1), γίνονται κάποιες εγγραφές και αναγνώσεις, αλλά η FIFO δεν είναι ποτέ κενή ή πλήρης ($0 < cnt < 16$), οπότε δεν θα γίνει η αποτίμηση των ελέγχων.

Την στιγμή 63ns το rst_ και το fifo_read είναι 1, το fifo_write είναι 0, τα δεδομένα εξόδου είναι 11, ο cnt είναι 0, ο rd_ptr και ο wr_ptr είναι 15, το fifo_empty είναι 1 => PASS ο έλεγχος No2, και την χρονική στιγμή 65ns PASS ο έλεγχος No5, (η FIFO είναι κενή και υπάρχει αίτημα ανάγνωσης(αλλά όχι εγγραφής), τότε ο δείκτης ανάγνωσης παραμένει σταθερός, 15 στην περίπτωση αυτήν).

Την στιγμή 65ns το rst_ και το fifo_write είναι 1, το fifo_read είναι 0, τα δεδομένα εξόδου είναι 11, ο cnt είναι 0, ο rd_ptr και ο wr_ptr είναι 15, το fifo_empty είναι 1 => PASS ο έλεγχος No2.

Στο χρονικό διάστημα 66-83ns το rst_ είναι ανενεργό (δηλ. είναι 1), γίνονται κάποιες εγγραφές (αφού fifo_write = 1), αλλά η FIFO δεν είναι ποτέ κενή ή πλήρης (0<cnt<16), οπότε δεν θα γίνει η αποτίμηση των ελέγχων.

```

85 clk=1 rst=1 fifo_write=1 fifo_read=0 fifo_data_in= 59 fifo_data_out= 11 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt=10 wr_ptr= 9 rd_ptr=15
87 clk=1 rst=1 fifo_write=1 fifo_read=0 fifo_data_in= 50 fifo_data_out= 11 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt=11 wr_ptr=10 rd_ptr=15
89 clk=1 rst=1 fifo_write=1 fifo_read=0 fifo_data_in= 51 fifo_data_out= 11 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt=12 wr_ptr=11 rd_ptr=15
91 clk=1 rst=1 fifo_write=1 fifo_read=0 fifo_data_in= 52 fifo_data_out= 11 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt=13 wr_ptr=12 rd_ptr=15
93 clk=1 rst=1 fifo_write=1 fifo_read=0 fifo_data_in= 53 fifo_data_out= 11 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt=14 wr_ptr=13 rd_ptr=15
95 clk=1 rst=1 fifo_write=1 fifo_read=0 fifo_data_in= 54 fifo_data_out= 11 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt=15 wr_ptr=14 rd_ptr=15
97 clk=1 rst=1 fifo_write=1 fifo_read=0 fifo_data_in= 55 fifo_data_out= 11 fifo_full=1 fifo_empty=0 cnt=16 wr_ptr=15 rd_ptr=15
97 test_synchronous_FIFO.dut.pdut.property3 PASS
99 clk=1 rst=1 fifo_write=1 fifo_read=0 fifo_data_in= 56 fifo_data_out= 11 fifo_full=1 fifo_empty=0 cnt=16 wr_ptr=15 rd_ptr=15
99 test_synchronous_FIFO.dut.pdut.property3 PASS
99 test_synchronous_FIFO.dut.pdut.property4 PASS
101 clk=1 rst=1 fifo_write=1 fifo_read=0 fifo_data_in= 57 fifo_data_out= 11 fifo_full=1 fifo_empty=0 cnt=16 wr_ptr=15 rd_ptr=15
101 test_synchronous_FIFO.dut.pdut.property3 PASS
101 test_synchronous_FIFO.dut.pdut.property4 PASS
103 clk=1 rst=1 fifo_write=1 fifo_read=0 fifo_data_in= 58 fifo_data_out= 11 fifo_full=1 fifo_empty=0 cnt=16 wr_ptr=15 rd_ptr=15
103 test_synchronous_FIFO.dut.pdut.property3 PASS
103 test_synchronous_FIFO.dut.pdut.property4 PASS
105 clk=1 rst=1 fifo_write=1 fifo_read=0 fifo_data_in= 59 fifo_data_out= 11 fifo_full=1 fifo_empty=0 cnt=16 wr_ptr=15 rd_ptr=15
105 test_synchronous_FIFO.dut.pdut.property3 PASS
105 test_synchronous_FIFO.dut.pdut.property4 PASS
107 clk=1 rst=1 fifo_write=0 fifo_read=1 fifo_data_in= 59 fifo_data_out= 11 fifo_full=1 fifo_empty=0 cnt=16 wr_ptr=15 rd_ptr=15
107 test_synchronous_FIFO.dut.pdut.property3 PASS
107 test_synchronous_FIFO.dut.pdut.property4 PASS
109 clk=1 rst=1 fifo_write=0 fifo_read=1 fifo_data_in= 59 fifo_data_out= 11 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt=15 wr_ptr=15 rd_ptr= 0
111 clk=1 rst=1 fifo_write=0 fifo_read=1 fifo_data_in= 59 fifo_data_out= 34 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt=14 wr_ptr=15 rd_ptr= 1
113 clk=1 rst=1 fifo_write=0 fifo_read=1 fifo_data_in= 59 fifo_data_out= 35 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt=13 wr_ptr=15 rd_ptr= 2
115 clk=1 rst=1 fifo_write=0 fifo_read=1 fifo_data_in= 59 fifo_data_out= 36 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt=12 wr_ptr=15 rd_ptr= 3
117 clk=1 rst=1 fifo_write=0 fifo_read=1 fifo_data_in= 59 fifo_data_out= 37 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt=11 wr_ptr=15 rd_ptr= 4
119 clk=1 rst=1 fifo_write=0 fifo_read=1 fifo_data_in= 59 fifo_data_out= 38 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt=10 wr_ptr=15 rd_ptr= 5
121 clk=1 rst=1 fifo_write=0 fifo_read=1 fifo_data_in= 59 fifo_data_out= 39 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 9 wr_ptr=15 rd_ptr= 6
123 clk=1 rst=1 fifo_write=0 fifo_read=1 fifo_data_in= 59 fifo_data_out= 40 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 8 wr_ptr=15 rd_ptr= 7
125 clk=1 rst=1 fifo_write=0 fifo_read=1 fifo_data_in= 59 fifo_data_out= 41 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 7 wr_ptr=15 rd_ptr= 8
127 clk=1 rst=1 fifo_write=0 fifo_read=1 fifo_data_in= 59 fifo_data_out= 42 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 6 wr_ptr=15 rd_ptr= 9
129 clk=1 rst=1 fifo_write=0 fifo_read=1 fifo_data_in= 59 fifo_data_out= 59 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 5 wr_ptr=15 rd_ptr=10
131 clk=1 rst=1 fifo_write=0 fifo_read=1 fifo_data_in= 59 fifo_data_out= 50 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 4 wr_ptr=15 rd_ptr=11
133 clk=1 rst=1 fifo_write=0 fifo_read=1 fifo_data_in= 59 fifo_data_out= 51 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 3 wr_ptr=15 rd_ptr=12
135 clk=1 rst=1 fifo_write=0 fifo_read=1 fifo_data_in= 59 fifo_data_out= 52 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 2 wr_ptr=15 rd_ptr=13
137 clk=1 rst=1 fifo_write=0 fifo_read=1 fifo_data_in= 59 fifo_data_out= 53 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 1 wr_ptr=15 rd_ptr=14
139 clk=1 rst=1 fifo_write=0 fifo_read=1 fifo_data_in= 59 fifo_data_out= 54 fifo_full=0 fifo_empty=1 cnt= 0 wr_ptr=15 rd_ptr=15
139 test_synchronous_FIFO.dut.pdut.property2 PASS
141 clk=1 rst=1 fifo_write=0 fifo_read=1 fifo_data_in= 59 fifo_data_out= 54 fifo_full=0 fifo_empty=1 cnt= 0 wr_ptr=15 rd_ptr=15
141 test_synchronous_FIFO.dut.pdut.property2 PASS
141 test_synchronous_FIFO.dut.pdut.property5 PASS
143 clk=1 rst=1 fifo_write=1 fifo_read=0 fifo_data_in= 59 fifo_data_out= 54 fifo_full=0 fifo_empty=1 cnt= 0 wr_ptr=15 rd_ptr=15
143 test_synchronous_FIFO.dut.pdut.property2 PASS
143 test_synchronous_FIFO.dut.pdut.property5 PASS
145 clk=1 rst=1 fifo_write=1 fifo_read=0 fifo_data_in= 58 fifo_data_out= 54 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 1 wr_ptr= 0 rd_ptr=15

```

Figure 24

Στο χρονικό διάστημα 83-95ns το rst_ είναι ανενεργό (δηλ. είναι 1), γίνονται κάποιες εγγραφές (αφού fifo_write = 1), αλλά η FIFO δεν είναι ποτέ κενή ή πλήρης (0<cnt<16), οπότε δεν θα γίνει η αποτίμηση των ελέγχων.

Την στιγμή 97ns το rst_ και το fifo_write είναι 1, το fifo_read είναι 0, τα δεδομένα εξόδου είναι 11, ο cnt είναι 16, ο rd_ptr και ο wr_ptr είναι 15, το fifo_full είναι 1 => PASS ο έλεγχος No3, και την χρονική στιγμή 99ns PASS ο έλεγχος No4, (η FIFO είναι πλήρης και υπάχει αίτημα εγγραφής (αλλά όχι ανάγνωσης), τότε ο δείκτης εγγραφής παραμένει σταθερός, 15 στην περίπτωση αυτήν).

Την στιγμή 99ns το rst_ και το fifo_write είναι 1, το fifo_read είναι 0, τα δεδομένα εξόδου είναι 11, ο cnt είναι 16, ο rd_ptr και ο wr_ptr είναι 15, το fifo_full είναι 1 => PASS ο έλεγχος No3, και την χρονική στιγμή 101ns PASS ο έλεγχος No4, (η FIFO είναι πλήρης και υπάχει αίτημα εγγραφής

(αλλά όχι ανάγνωσης), τότε ο δείκτης εγγραφής παραμένει σταθερός, 15 στην περίπτωση αυτήν).

Την στιγμή 101ns το `rst_` και το `fifo_write` είναι 1, το `fifo_read` είναι 0, τα δεδομένα εξόδου είναι 11, ο `cnt` είναι 16, ο `rd_ptr` και ο `wr_ptr` είναι 15, το `fifo_full` είναι 1 => PASS ο έλεγχος No3, και την χρονική στιγμή 103ns PASS ο έλεγχος No4, (η FIFO είναι πλήρης και υπάρχει αίτημα εγγραφής (αλλά όχι ανάγνωσης), τότε ο δείκτης εγγραφής παραμένει σταθερός, 15 στην περίπτωση αυτήν).

Την στιγμή 103ns το `rst_` και το `fifo_write` είναι 1, το `fifo_read` είναι 0, τα δεδομένα εξόδου είναι 11, ο `cnt` είναι 16, ο `rd_ptr` και ο `wr_ptr` είναι 15, το `fifo_full` είναι 1 => PASS ο έλεγχος No3, και την χρονική στιγμή 105ns PASS ο έλεγχος No4, (η FIFO είναι πλήρης και υπάρχει αίτημα εγγραφής (αλλά όχι ανάγνωσης), τότε ο δείκτης εγγραφής παραμένει σταθερός, 15 στην περίπτωση αυτήν).

Την στιγμή 105ns το `rst_` και το `fifo_write` είναι 1, το `fifo_read` είναι 0, τα δεδομένα εξόδου είναι 11, ο `cnt` είναι 16, ο `rd_ptr` και ο `wr_ptr` είναι 15, το `fifo_full` είναι 1 => PASS ο έλεγχος No3, και την χρονική στιγμή 107ns PASS ο έλεγχος No4, (η FIFO είναι πλήρης και υπάρχει αίτημα εγγραφής (αλλά όχι ανάγνωσης), τότε ο δείκτης εγγραφής παραμένει σταθερός, 15 στην περίπτωση αυτήν).

Την στιγμή 107ns το `rst_` και το `fifo_read` είναι 1, `fifo_write` είναι 0, τα δεδομένα εξόδου είναι 11, ο `cnt` είναι 16, ο `rd_ptr` και ο `wr_ptr` είναι 15, το `fifo_full` είναι 1 => PASS ο έλεγχος No3.

Στο χρονικό διάστημα 108-137ns το `rst_` είναι ανενεργό (δηλ. είναι 1), γίνονται κάποιες αναγνώσεις (αφού `fifo_read` = 1), αλλά η FIFO δεν είναι ποτέ κενή ή πλήρης ($0 < \text{cnt} < 16$), οπότε δεν θα γίνει η αποτίμηση των ελέγχων.

Την στιγμή 139ns το `rst_` και το `fifo_read` είναι 1, το `fifo_write` είναι 0, τα δεδομένα εξόδου είναι 54, ο `cnt` είναι 0, ο `rd_ptr` και ο `wr_ptr` είναι 15, το `fifo_empty` είναι 1 => PASS ο έλεγχος No2, και την χρονική στιγμή 141ns PASS ο έλεγχος No5, (η FIFO είναι κενή και υπάρχει αίτημα ανάγνωσης (αλλά όχι εγγραφής), τότε ο δείκτης ανάγνωσης παραμένει σταθερός, 15 στην περίπτωση αυτήν).

Την στιγμή 141ns το `rst_` και το `fifo_read` είναι 1, το `fifo_write` είναι 0, τα δεδομένα εξόδου είναι 54, ο `cnt` είναι 0, ο `rd_ptr` και ο `wr_ptr` είναι 15, το `fifo_empty` είναι 1 => PASS ο έλεγχος No2, και την χρονική στιγμή 143ns PASS ο έλεγχος No5, (η FIFO είναι κενή και υπάρχει αίτημα

ανάγνωσης (αλλά όχι εγγραφής), τότε ο δείκτης ανάγνωσης παραμένει σταθερός, 15 στην περίπτωση αυτήν).

Την στιγμή 143ns το rst_ και το fifo_write είναι 1, το fifo_read είναι 0, τα δεδομένα εξόδου είναι 54, ο cnt είναι 0, ο rd_ptr και ο wr_ptr είναι 15, το fifo_empty είναι 1 => PASS ο έλεγχος No2.

Στο χρονικό διάστημα 145-175ns το rst_ είναι ανενεργό (δηλ. είναι 1), γίνονται κάποιες εγγραφές και αναγνώσεις, αλλά η FIFO δεν είναι ποτέ κενή ή πλήρης (0<cnt<16), οπότε δεν θα γίνει η αποτίμηση των ελέγχων.

```

147 clk=1 rst=1 fifo_write=1 fifo_read=0 fifo_data_in= 59 fifo_data_out= 54 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 2 wr_ptr= 1 rd_ptr=15
149 clk=1 rst=1 fifo_write=1 fifo_read=0 fifo_data_in= 55 fifo_data_out= 54 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 3 wr_ptr= 2 rd_ptr=15
151 clk=1 rst=1 fifo_write=1 fifo_read=0 fifo_data_in= 56 fifo_data_out= 54 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 4 wr_ptr= 3 rd_ptr=15
153 clk=1 rst=1 fifo_write=0 fifo_read=0 fifo_data_in= 56 fifo_data_out= 54 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 5 wr_ptr= 4 rd_ptr=15
155 clk=1 rst=1 fifo_write=0 fifo_read=0 fifo_data_in= 57 fifo_data_out= 54 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 5 wr_ptr= 4 rd_ptr=15
157 clk=1 rst=1 fifo_write=1 fifo_read=1 fifo_data_in= 58 fifo_data_out= 54 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 5 wr_ptr= 4 rd_ptr=15
159 clk=1 rst=1 fifo_write=1 fifo_read=1 fifo_data_in= 59 fifo_data_out= 59 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 5 wr_ptr= 5 rd_ptr= 0
161 clk=1 rst=1 fifo_write=1 fifo_read=1 fifo_data_in= 59 fifo_data_out= 58 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 5 wr_ptr= 6 rd_ptr= 1
163 clk=1 rst=1 fifo_write=1 fifo_read=1 fifo_data_in= 59 fifo_data_out= 59 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 5 wr_ptr= 7 rd_ptr= 2
165 clk=1 rst=1 fifo_write=1 fifo_read=1 fifo_data_in= 59 fifo_data_out= 55 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 5 wr_ptr= 8 rd_ptr= 3
167 clk=1 rst=1 fifo_write=0 fifo_read=1 fifo_data_in= 59 fifo_data_out= 56 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 5 wr_ptr= 9 rd_ptr= 4
169 clk=1 rst=1 fifo_write=0 fifo_read=1 fifo_data_in= 59 fifo_data_out= 58 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 4 wr_ptr= 9 rd_ptr= 5
171 clk=1 rst=1 fifo_write=0 fifo_read=1 fifo_data_in= 59 fifo_data_out= 59 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 3 wr_ptr= 9 rd_ptr= 6
173 clk=1 rst=1 fifo_write=0 fifo_read=1 fifo_data_in= 59 fifo_data_out= 59 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 2 wr_ptr= 9 rd_ptr= 7
175 clk=1 rst=1 fifo_write=0 fifo_read=1 fifo_data_in= 59 fifo_data_out= 59 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 1 wr_ptr= 9 rd_ptr= 8
177 clk=1 rst=1 fifo_write=0 fifo_read=1 fifo_data_in= 59 fifo_data_out= 59 fifo_full=0 fifo_empty=1 cnt= 0 wr_ptr= 9 rd_ptr= 9
177 test_synchronous_FIFO.dut.pdut.property2 PASS
179 clk=1 rst=1 fifo_write=0 fifo_read=1 fifo_data_in= 59 fifo_data_out= 59 fifo_full=0 fifo_empty=1 cnt= 0 wr_ptr= 9 rd_ptr= 9
179 test_synchronous_FIFO.dut.pdut.property2 PASS
179 test_synchronous_FIFO.dut.pdut.property5 PASS
181 clk=1 rst=1 fifo_write=1 fifo_read=0 fifo_data_in= 123 fifo_data_out= 59 fifo_full=0 fifo_empty=1 cnt= 0 wr_ptr= 9 rd_ptr= 9
181 test_synchronous_FIFO.dut.pdut.property2 PASS
181 test_synchronous_FIFO.dut.pdut.property5 PASS
183 clk=1 rst=1 fifo_write=0 fifo_read=1 fifo_data_in= 123 fifo_data_out= 59 fifo_full=0 fifo_empty=0 cnt= 1 wr_ptr=10 rd_ptr= 9
185 clk=1 rst=0 fifo_write=0 fifo_read=1 fifo_data_in= 123 fifo_data_out= 0 fifo_full=0 fifo_empty=1 cnt= 0 wr_ptr= 0 rd_ptr= 0
185 test_synchronous_FIFO.dut.pdut.reset PASS
pte: $finish : D:/intelFPGA/21.1/test_synchronous_FIFO.sv(90)
ime: 186 ns Iteration: 0 Instance: /test_synchronous_FIFO

```

Figure 25

Την στιγμή 177ns το rst_ και το fifo_read είναι 1, το fifo_write είναι 0, τα δεδομένα εξόδου είναι 59, ο cnt είναι 0, ο rd_ptr και ο wr_ptr είναι 9, το fifo_empty είναι 1 => PASS ο έλεγχος No2, και την χρονική στιγμή 179ns PASS ο έλεγχος No5, (η FIFO είναι κενή και υπάχει αίτημα ανάγνωσης (αλλά όχι εγγραφής), τότε ο δείκτης ανάγνωσης παραμένει σταθερός, 9 στην περίπτωση αυτήν).

Την στιγμή 179ns το rst_ και το fifo_read είναι 1, το fifo_write είναι 0, τα δεδομένα εξόδου είναι 59, ο cnt είναι 0, ο rd_ptr και ο wr_ptr είναι 9, το fifo_empty είναι 1 => PASS ο έλεγχος No2, και την χρονική στιγμή 181ns PASS ο έλεγχος No5, (η FIFO είναι κενή και υπάχει αίτημα ανάγνωσης (αλλά όχι εγγραφής), τότε ο δείκτης ανάγνωσης παραμένει σταθερός, 9 στην περίπτωση αυτήν).

Την στιγμή 181ns το rst_ και το fifo_write είναι 1, το fifo_read είναι 0, τα δεδομένα εξόδου είναι 59, ο cnt είναι 0, ο rd_ptr και ο wr_ptr είναι 9, το fifo_empty είναι 1 => PASS ο έλεγχος No2.

Την στιγμή 183ns το rst_ και το fifo_read είναι 1, το fifo_write είναι 0, τα δεδομένα εξόδου είναι 59, ο cnt είναι 1, ο rd_ptr είναι 9 και ο wr_ptr είναι 10, το fifo_empty και το fifo_full είναι 0 => γίνεται ανάγνωση δεδομένων, η FIFO δεν είναι κενή ή πλήρης ($0 < \text{cnt} < 16$), οπότε δεν θα γίνει η αποτίμηση των ελέγχων.

Την στιγμή 185ns, το rst_ έχει ήδη πέσει στο 0, έχει γίνει fifo_data_out=0 => PASS ο έλεγχος No1 της εκφώνησης (το property που σχετίζεται με το reset -> No1).

Παρατήρηση: Στις εικόνες με κώδικα δεν υπάρχουν τα σχετικά σχόλια, ενώ στα αρχεία .sv που συνοδεύουν την παρούσα αναφορά έχουν προστεθεί σχόλια για την καλύτερη κατανόηση του κώδικα.

3 Βιβλιογραφία-Πηγές

- 1) Υλικό Μαθήματος Ψηφιακά Συστήματα HW-2, THMMY ΑΠΘ, Βασίλειος Παυλίδης.
- 2) Ψηφιακή Σχεδίαση, 6η Έκδοση, Mano Morris, Ciletti Michael